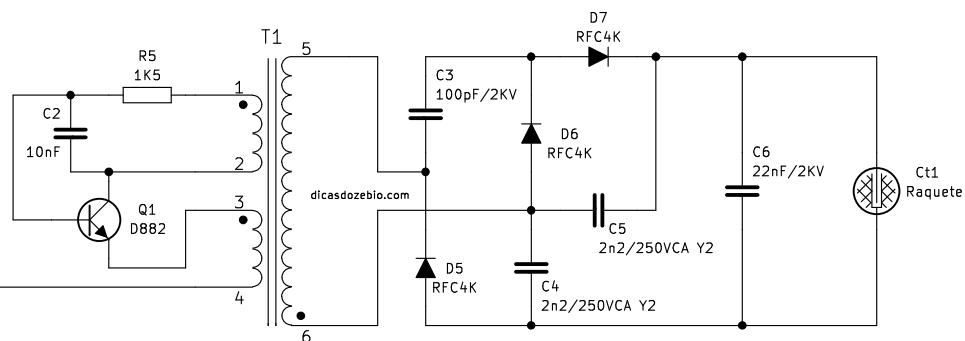


Raquete mata-mosquitos (fly swatter)  
com lanterna LED



Bateria recarregável de chumbo-ácido,  
com 2 células (4 Volt)

Os diodos de saída RFC4K (0,2A, 4KV)  
tem grande queda de tensão ( $V_f = 5V$ )  
e podem ser trocados, cada um deles, por  
quatro 1N4007 em série

Secundário de T1 mede cerca de 250 ohm  
Tensão aproximada na tela: 2,5KV



Transformador Atla tensão

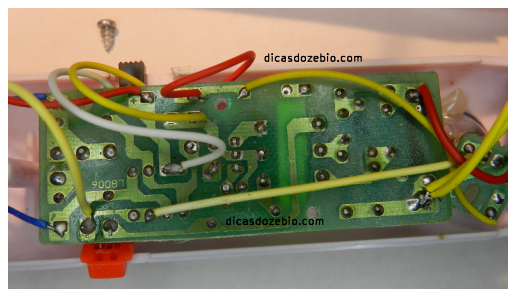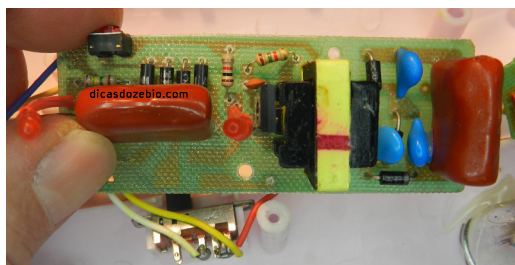

## Raquete mata-mosquitos recarregável

Sheet: /

File: RaqueteMosquitos-CA.sch

Title: dicasdozebio.com

Size: A4 Date: 07/06/2019

KiCad E.D.A. kicad 4.0.1-stable

Rev:

Id: 1/1